

УДК 519.7:007.52

НЕПРЕРЫВНАЯ ЛОГИКА И СИНТЕЗ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В КОНЕЧНЫХ АВТОМАТАХ. II

© В.И. Левин

Ключевые слова: логический многополюсник; динамический процесс; непрерывная логика; алгоритм синтеза.
Во второй части работы изложен алгоритм синтеза динамических процессов в конечных автоматах в общем случае, путем его сведения к типовым случаям, рассмотренным ранее [1].

4. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ РЕШЕНИЯ

Как следует из изложенного в п. 3, задача синтеза логического $(n,1)$ -полюсника, реализующего на выходе $y(t)$ заданный динамический процесс $y(t)$, решается неоднозначно. Так, динамический процесс вида $y(t) = 1'_b$ можно реализовать тремя способами: 1) на выходе n -входного конъюнктора, получающего на входах динамические процессы $x_1(t) = 1'_{a_1}, \dots, x_n(t) = 1'_{a_n}$, удовлетворяющие условию

$\bigvee_{i=1}^n a_i = b$, где \bigvee – дизъюнкция непрерывной логики

(рис. 1); 2) на выходе n -входного дизъюнктора, получающего на входах динамические процессы $x_1(t) = 1'_{a_1}, \dots, x_n(t) = 1'_{a_n}$, удовлетворяющие условию

$\bigwedge_{i=1}^n a_i = b$, где \bigwedge – конъюнкция непрерывной логики

(рис. 3); 3) на выходе одновходового элемента-сдвигателя, получающего на входе динамический процесс $x(t) = 1'_a$, удовлетворяющий условию $\bar{a} = b$, где

$\bar{}$ – отрицание непрерывной логики (рис. 5). Аналогично, тремя различными способами можно реализовать динамический процесс вида $y(t) = 0'_b$, а именно:

1) на выходе n -входного конъюнктора, получающего на входах динамические процессы $x_1(t) = 0'_{a_1}, \dots, x_n(t) = 0'_{a_n}$, удовлетворяющие условию

$\bigwedge_{i=1}^n a_i = b$ (рис. 2); 2) на выходе n -входного дизъюнктора, получающего на входах динамические процессы

$x_1(t) = 0'_{a_1}, \dots, x_n(t) = 0'_{a_n}$, удовлетворяющие

условию $\bigvee_{i=1}^n a_i = b$ (рис. 4); 3) на выходе одновходового элемента-сдвигателя, получающего на входе дина-

мический процесс $x(t) = 0'_a$, удовлетворяющий условию $\bar{a} = b$ (рис. 6).

Из изложенного в п. 3 следует также неоднозначность получаемого решения задачи конструктивной интерпретации формул алгебры непрерывной логики путем синтеза логического $(n,1)$ -полюсника, в котором зависимость моментов последовательных переключений сигнала в выходном динамическом процессе $y(t)$ от аналогичных моментов во входных динамических процессах $x_1(t), \dots, x_n(t)$ описывается заданными формулами алгебры непрерывной логики. Так, конструктивную интерпретацию формулы $\bigvee_{i=1}^n a_i$, задающей

n -местную дизъюнкцию непрерывной логики, можно получить двумя способами: 1) путем синтеза n -входного конъюнктора, получающего на своих входах динамические процессы $x_1(t) = 1'_{a_1}, \dots, x_n(t) = 1'_{a_n}$ и вырабатывающего на выходе динамический процесс

$y(t) = 1'_b$, такой что $b = \bigvee_{i=1}^n a_i$, т. е. момент b пере-

ключения сигнала на выходе конъюнктора выражается через моменты a_1, \dots, a_n переключения сигналов на n

его входах как раз формулой $b = \bigvee_{i=1}^n a_i$ n -местной

дизъюнкции непрерывной логики, которая тем самым и получает конструктивную интерпретацию в терминах n -входного конъюнктора (рис. 1); 2) путем синтеза n -входного дизъюнктора, получающего на входах динамические процессы $x_1(t) = 0'_{a_1}, \dots, x_n(t) = 0'_{a_n}$ и вырабатывающего на выходе динамический процесс

$y(t) = 0'_b$, такой что $b = \bigvee_{i=1}^n a_i$, т. е. опять момент b

переключения сигнала на выходе дизъюнктора выражается через соответствующие моменты a_1, \dots, a_n переключения сигналов на n его входах формулой n -

местной дизъюнкции непрерывной логики $b = \bigvee_{i=1}^n a_i$,

которая благодаря этому конструктивно интерпретируется, на этот раз в терминах n -входового дизъюнктора (рис. 4).

Аналогичным образом, конструктивную интерпретацию формулы $\bigwedge_{i=1}^n a_i$, задающей n -местную конъюнкцию непрерывной логики, можно получить двумя способами: 1) путем синтеза n -входового конъюнктора, получающего на входах динамические процессы $x_1(t) = 0'_{a_1}, \dots, x_n(t) = 0'_{a_n}$ и вырабатывающего на выходе динамический процесс $y(t) = 0'_b$, где $b = \bigwedge_{i=1}^n a_i$, так

что момент b переключения сигнала на выходе конъюнктора выражается через моменты a_1, \dots, a_n переключения сигналов на n его входах формулой

$b = \bigwedge_{i=1}^n a_i$ n -местной конъюнкции непрерывной логики, которая, таким образом, получает конструктивную интерпретацию в терминах n -входового конъюнктора (рис. 2); 2) путем синтеза n -входового дизъюнктора, получающего на входах динамические процессы $x_1(t) = 1'_{a_1}, \dots, x_n(t) = 1'_{a_n}$ и вырабатывающего на выходе динамический процесс $y(t) = 1'_b$, такой что

$b = \bigwedge_{i=1}^n a_i$, т. е. момент b переключения сигнала на выходе дизъюнктора выражается через моменты a_1, \dots, a_n переключения сигналов на его входах также

формулой $b = \bigwedge_{i=1}^n a_i$ n -местной конъюнкции непрерывной логики, которая, таким образом, получает еще одну конструктивную интерпретацию, на этот раз в терминах n -входового дизъюнктора (рис. 3). Наконец, конструктивную интерпретацию формулы $b = \bar{a}$, задающей одноместную операцию отрицания непрерывной логики, можно получить следующими двумя способами: 1) путем синтеза одноместного элемента-сдвигателя, принимающего на входе динамический процесс $x(t) = 1'_a$ и вырабатывающего на выходе динамический процесс $y(t) = 1'_b$, такой что $b = \bar{a}$, т. е. момент b переключения сигнала на выходе сдвигателя выражается через момент a переключения сигнала на его входе как раз формулой $b = \bar{a}$ отрицания непрерывной логики, которая тем самым получает конструктивную интерпретацию в терминах сдвигателя (рис. 5); 2) путем синтеза одноместного элемента-сдвигателя, получающего на входе динамический процесс $x(t) = 0'_a$ и вырабатывающего на выходе динамический процесс $y(t) = 0'_b$, где $b = \bar{a}$, так что опять момент b переключения сигнала на выходе сдвигателя выражается через момент a переключения сигнала на

его входе формулой $b = \bar{a}$ отрицания непрерывной логики, которая получает тем самым еще одну конструктивную интерпретацию в терминах сдвигателя (рис. 6).

5. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ

Решение поставленной в п. 1 задачи синтеза логического многополюсника для реализации заданного динамического процесса в общем случае не так просто, как в простейших, типовых случаях, рассмотренных в п. 3. Возникающая здесь сложность связана с тем, что в общем случае формула алгебры непрерывной логики, выражающая момент t переключения заданного динамического процесса на выходе искомого логического $(n,1)$ -полюсника через моменты t_1, \dots, t_n аналогичных переключений на его входах, может представлять собой произвольную суперпозицию всех непрерывно-логических операций (2)–(5). Поэтому указанную задачу разумнее всего решать путем ее сведения к последовательности простейших, типовых задач из п. 3. Это сведение рассмотрено ниже в рамках двух возможных ситуаций, исчерпывающих в совокупности все возможные случаи.

Ситуация 1. Задан динамический процесс $y(t)$ на выходе неизвестного логического $(n,1)$ -полюсника, имеющий вид одиночного переключения сигнала

$$y(t) = 1'_b, \quad \text{где } b = f(a_1, \dots, a_n). \quad (25)$$

В формуле (25) b означает момент переключения заданного выходного процесса, имеющего форму $1' = 0 \rightarrow 1$, причем сам момент b выражается некоторой функцией f непрерывной логики от моментов a_1, \dots, a_n аналогичных переключений на входах искомого $(n,1)$ -полюсника. Требуется построить логический $(n,1)$ -полюсник и найти динамические процессы $x_1(t), \dots, x_n(t)$ на его входах, которые приводят к выработке на выходе этого $(n,1)$ -полюсника динамического процесса (25).

Решение. Функция f в формуле (25) в общем случае является некоторой суперпозицией следующих трех операций алгебры непрерывной логики (2): дизъюнкции, конъюнкции и отрицания. Упорядочим все эти операции по порядку их выполнения в f . Выделим последнюю по порядку операцию. Ею может оказаться дизъюнкция, конъюнкция или отрицание непрерывной логики. При этом в любом из трех названных случаев непрерывно-логическая функция f может быть разложена на более простые непрерывно-логические функции f_i . В первом случае это дизъюнктивное разложение

$$f(a_1, \dots, a_n) = \bigvee_{i=1}^N f_i(a_1, \dots, a_n), \quad (26)$$

во втором – конъюнктивное разложение

$$f(a_1, \dots, a_n) = \bigwedge_{i=1}^N f_i(a_1, \dots, a_n), \quad (27)$$

в третьем – разложение отрицания

$$f(a_1, \dots, a_n) = \overline{f_1(a_1, \dots, a_n)}. \quad (28)$$

Сравним теперь нашу задачу в первом случае и типовую задачу случая 1 п. 3. Видно, что первую задачу можно рассматривать как вторую, в которой вместо a_1, \dots, a_n фигурируют f_1, \dots, f_N . Таким образом, решение нашей задачи в первом случае можно получить из решения задачи случая 1 п. 3 (рис. 1), произведя в нем указанные замены. Искомое решение показано на рис. 7.

Аналогично, сравнив нашу задачу во втором случае и типовую задачу случая 3 из п. 3, видим, что первую можно рассматривать как вторую при замене a_1, \dots, a_n на f_1, \dots, f_N , так что решение нашей задачи во втором случае получается из решения задачи случая 3 п. 3 (рис. 3) путем указанных замен в нем. Это решение дано на рис. 8. Наконец, сравнив нашу задачу в третьем случае и типовую задачу случая 5 п. 3, видим, что первую можно рассматривать как вторую при замене a на f_1 , так что решение нашей задачи в третьем случае получается из решения задачи случая 5 п. 3 (рис. 5) путем указанных замен в нем. Это решение показано на рис. 9.

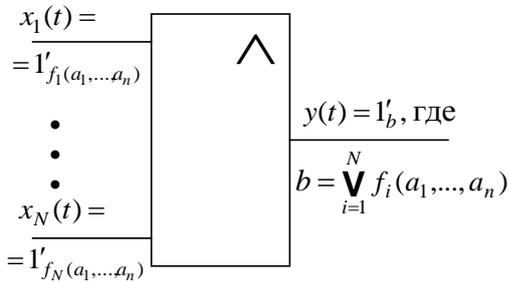


Рис. 7. Итеративное решение задачи синтеза логического многополюсника для реализации заданного динамического процесса $y(t) = I'_b$ в первом случае (дизъюнктивное разложение функции $b = f(a_i)$)

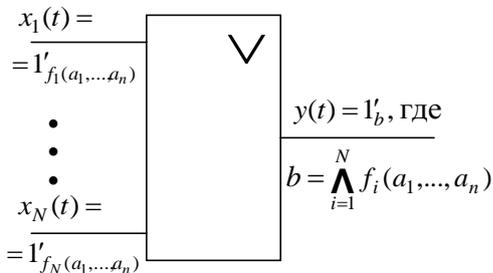


Рис. 8. Итеративное решение задачи синтеза логического многополюсника для реализации заданного динамического процесса $y(t) = I'_b$ во втором случае (конъюнктивное разложение функции $b = f(a_i)$)

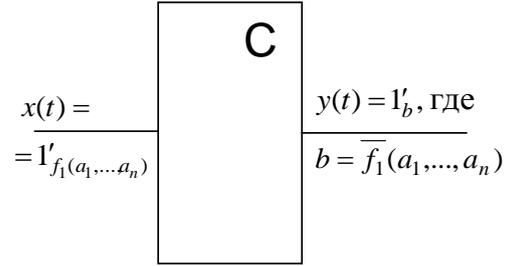


Рис. 9. Итеративное решение задачи синтеза логического многополюсника для реализации заданного динамического процесса $y(t) = I'_b$ в третьем случае (разложение отрицания функции $b = f(a_i)$)

Решения, показанные на рис. 7–9, являются итеративными, сводящими исходную задачу к аналогичной задаче меньшей сложности. Соответствующий итеративный алгоритм позволяет за конечное число шагов получить полное решение поставленной задачи – в виде логического $(n,1)$ -полюсника с полностью известными динамическими процессами на входах $x_1(t), \dots, x_n(t)$, на выходе которого вырабатывается требуемый выходной процесс $y(t)$ вида (25).

Пример 1. Задан динамический процесс $y(t)$ на выходе неизвестного логического $(4,1)$ -полюсника в виде одиночного переключения сигнала

$$y(t) = I'_b, \quad \text{где } b = (a_1 \wedge a_2) \vee (a_3 \wedge a_4).$$

Требуется построить логический $(4,1)$ -полюсник и найти динамические процессы $x_1(t), x_2(t), x_3(t), x_4(t)$ на его входах, которые приводят к выработке на его выходе заданного динамического процесса $y(t)$.

Решение. Шаг 1. Момент переключения сигнала b в заданном динамическом процессе $y(t) = I'_b$ представлен в рассматриваемом случае дизъюнктивным разложением функции $b = f(a_1, a_2, a_3, a_4)$. Поэтому, согласно вышеописанному итеративному алгоритму, искомое решение можно представить в виде двухвходового конъюнктора рис. 7 с заданным динамическим процессом $y(t)$ на выходе и следующими динамическими процессами на входах $y_1(t) = I'_{b_1}$, где

$$b_1 = a_1 \wedge a_2, \quad y_2(t) = I'_{b_2}, \quad \text{где } b_2 = a_3 \wedge a_4.$$

Таким образом, исходная задача свелась к паре аналогичных задач меньшей сложности: 1) построить логический $(2,1)$ -полюсник и найти динамические процессы $x_1(t), x_2(t)$ на его входах, которые приводят к выработке на его выходе заданного динамического процесса $y_1(t)$; 2) построить логический $(2,1)$ -полюсник и найти динамические процессы $x_3(t), x_4(t)$ на его входах, которые приводят к выработке на его выходе заданного динамического процесса $y_2(t)$.

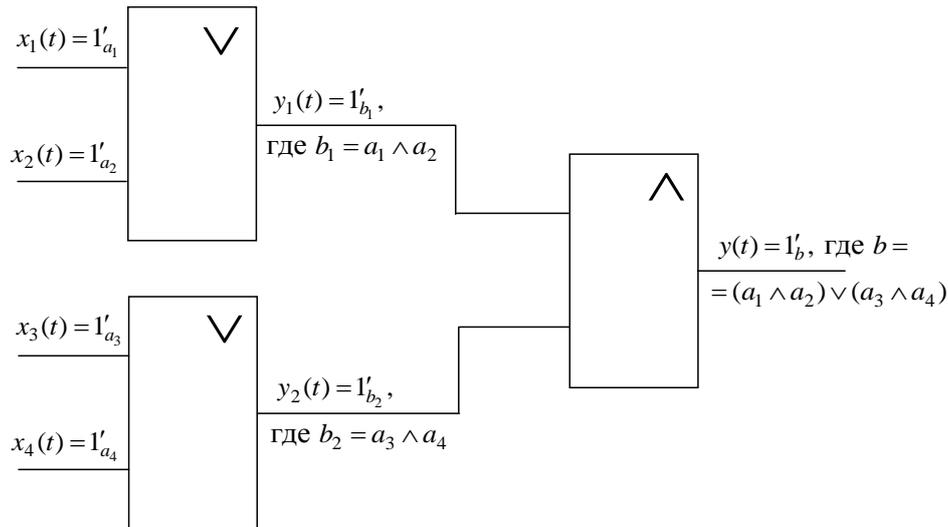


Рис. 10. Решение примера 1

Шаг 2. Моменты b_1, b_2 переключения сигнала в заданных динамических процессах $y_1(t), y_2(t)$ представлены здесь конъюнкциями $b_1 = a_1 \wedge a_2, b_2 = a_3 \wedge a_4$. Поэтому мы уже пришли к одному из шести простейших (типовых) случаев, рассмотренных в п. 3. А именно, решением задачи 1) является двухвходовой дизъюнктор рис. 3 с заданным динамическим процессом $y_1(t)$ на выходе и динамическими процессами $x_1(t) = 1'a_1, x_2(t) = 1'a_2$ на входах, а решением задачи 2) – двухвходовой дизъюнктор рис. 3 с заданным динамическим процессом $y_2(t)$ на выходе и динамическими процессами $x_1(t) = 1'a_3, x_2(t) = 1'a_4$ на входах.

Шаг 3. Результаты выполнения шагов 1 и 2 дали соответственно вторую ступень искомого логического (4,1)-полюсника и его первую ступень. При этом входные динамические процессы $x_i(t)$ первой ступени являются также входными процессами всего (4,1)-полюсника, ее выходные динамические процессы $y_1(t), y_2(t)$ являются также входными процессам второй ступени, выходной процесс которой $y(t)$ есть также и выходной процесс всего (4,1)-полюсника. Таким образом, соединив первую и вторую ступени, получим решение всей задачи в виде соответствующего логического (4,1)-полюсника (рис. 10). В нем имеется 2 ступени и 3 логических элемента – 2 дизъюнктора и 1 конъюнктор – в соответствии с числом логических операций в заданной функции $b = f(a_1, \dots, a_4)$.

Ситуация 2. Задан динамический процесс $y(t)$ на выходе неизвестного логического (n,1)-полюсника, имеющий вид одиночного переключения сигнала

$$y(t) = 0'_b, \text{ где } b = f(a_1, \dots, a_n). \quad (29)$$

В формуле (29) b означает момент переключения заданного выходного процесса, имеющего форму $0' = 1 \rightarrow 0$, причем сам момент b выражается некоторой функцией f непрерывной логики от моментов a_1, \dots, a_n аналогичных переключений на входах искомого (n,1)-полюсника. Требуется построить логический (n,1)-полюсник и найти динамические процессы $x_1(t), \dots, x_n(t)$ на его входах, которые приводят к выработке на выходе этого (n,1)-полюсника заданного динамического процесса (29).

Решение. Для решения задачи в ситуации 2 действуем аналогично ситуации 1. А именно, выделяем три случая разложения функции f : (26), (27) и (28). Далее сравниваем нашу задачу в первом, втором и третьем случаях соответственно с типовыми задачами случаев 2, 4 и 6 п. 3. Видим, что нашу задачу в первом, втором и третьем случаях можно рассматривать соответственно как типовые задачи случаев 2, 4 и 6 п. 3, в которых a_1, \dots, a_n заменены на f_1, \dots, f_N . Это и дает решение рассматриваемой задачи для первого, второго и третьего возможных случаев ситуации 2 (рис. 11–13).

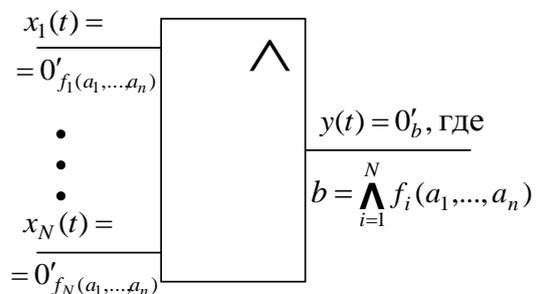


Рис. 11. Итеративное решение задачи синтеза логического многополюсника для реализации заданного динамического процесса $y(t) = 0'_b$ в первом случае (конъюнктивное разложение функции $b = f(a_i)$)

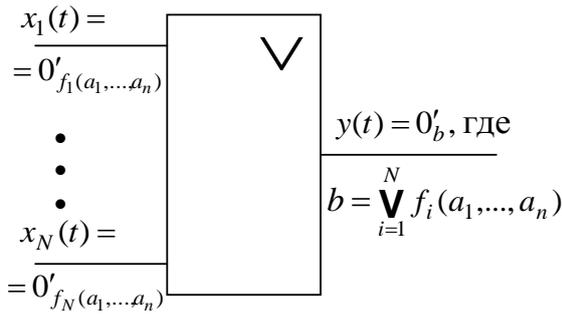


Рис. 12. Итеративное решение задачи синтеза логического многополюсника для реализации заданного динамического процесса $y(t) = O'_b$ во втором случае (дизъюнктивное разложение функции $b = f(a_i)$)

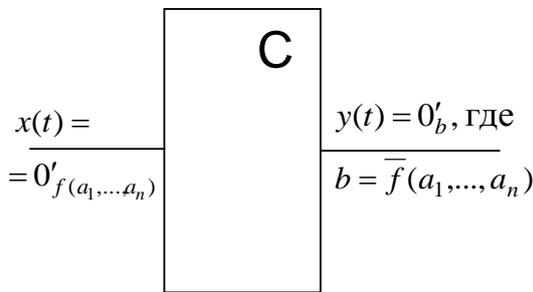


Рис. 13. Итеративное решение задачи синтеза логического многополюсника для реализации заданного динамического процесса $y(t) = O'_b$ в третьем случае (разложение отрицания функции $b = f(a_i)$)

Решения, показанные на рис. 11–13, сводят исходную задачу к аналогичной задаче меньшей сложности, что позволяет последовательными итерациями получить за конечное число шагов полное решение поставленной задачи в виде логического $(n,1)$ -полюсника с известными динамическими процессами на входах $x_1(t), \dots, x_n(t)$, вырабатывающего требуемый выходной процесс $y(t)$ вида (29).

6. НОРМАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕГО РЕШЕНИЯ

Решение задачи синтеза динамического процесса, предложенное в п. 5, универсально в том смысле, что позволяет для любого заданного динамического процесса $y(t)$ в виде однократного переключения сигнала вида $1'_b$ или $0'_b$ с произвольной функцией непрерывной логики $b = f(a_1, \dots, a_n)$, определяющей зависимость момента b указанного переключения от моментов a_1, \dots, a_n аналогичных переключений на входах некоторого логического $(n,1)$ -полюсника, построить этот $(n,1)$ -полюсник и указать для всех его входов конкретные переключения сигнала $1'_{a_i}$ или $0'_{a_i}$, при которых на его выходе реализуется требуемый динамический процесс $y(t)$. Однако это универсальное решение имеет, по крайней мере один недостаток: структура (в частности глубина, т. е. число последовательных

ступеней) и сложность (количество логических элементов) получаемого логического $(n,1)$ -полюсника существенно зависят от формы записи функции $f(a_1, \dots, a_n)$. Устранение этого недостатка требует представления функции f в одной из нормальных форм алгебры непрерывной логики. Напомним, что форма называется нормальной в некоторой алгебре, если любая функция, образованная с помощью операций этой алгебры, может быть представлена в такой форме ([1], источники 2–5, 7). Нормализация функции f , т. е. ее приведение к нормальной форме, позволяет устранить этот недостаток. Для этого нужно лишь, чтобы 1) в нормальной форме операции используемой алгебры применялись последовательно (сначала – только операции 1-го типа, затем – только операции 2-го типа и т. д.) и 2) имелась регулярная методика минимизации нормальной формы по общему числу используемых в ней букв и/или по общему числу задействованных операций. Имеющиеся в квазибулевой алгебре непрерывной логики (2) нормальные формы – дизъюнктивная (ДНФ) и конъюнктивная (КНФ) – обладают обоими названными свойствами ([1], источники 2, 4, 5). Поэтому использование этих форм для представления функции f позволяет устранить указанный недостаток.

Напомним, что функциями непрерывной логики в алгебре (2) называются любые функции, имеющие вид суперпозиции операций данной алгебры: дизъюнкции (3), конъюнкции (4) и отрицания (5). ДНФ такой функции называется ее представление в виде дизъюнкции элементарных конъюнкций; последние имеют вид конъюнкций переменных x_i и их отрицаний \bar{x}_i , при этом вместе с x_i в конъюнкцию может входить и \bar{x}_i . Пример ДНФ: $y = x_1 \bar{x}_2 \vee x_2 \bar{x}_2 x_3$. КНФ функции непрерывной логики называется ее представление в виде конъюнкции элементарных дизъюнкций; последние – это дизъюнкции переменных x_i и их отрицаний \bar{x}_i , причем вместе с x_i в дизъюнкцию может входить и \bar{x}_i . Пример КНФ: $y = (x_1 \vee \bar{x}_2) \cdot (x_2 \vee \bar{x}_2 \vee x_3)$.

Алгоритм преобразования произвольной функции непрерывной логики в ДНФ таков ([1], источники 2, 4, 5): 1) спуск отрицаний с более сложных выражений на менее сложные в соответствии с законами де Моргана

$$\overline{A \vee B} = \bar{A} \wedge \bar{B}, \quad \overline{A \wedge B} = \bar{A} \vee \bar{B} \tag{30}$$

и двойного отрицания

$$\overline{\bar{A}} = A; \tag{31}$$

2) раскрытие скобок в соответствии с распределительным законом

$$A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C). \tag{32}$$

Алгоритм преобразования произвольной функции непрерывной логики в КНФ следующий ([1], источники

2, 4, 5): 1) спуск отрицаний с более сложных выражений на менее сложные в соответствии с законами де Моргана (30) и двойного отрицания (31); 2) введение скобок в соответствии с распределительным законом

$$A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C). \quad (33)$$

Следующий пример иллюстрирует преимущества синтеза заданного динамического процесса с использованием предварительной нормализации заданной функции непрерывной логики $b = f(a_1, \dots, a_n)$, определяющей зависимость момента b переключения сигнала на выходе искомого $(n,1)$ -полюсника от соответствующих моментов a_1, \dots, a_n на его входах.

Пример 2. Задан динамический процесс $y(t)$ на выходе неизвестного логического $(4,1)$ -полюсника в виде одиночного переключения сигнала

$$y(t) = 1'_b, \quad \text{где } b = \overline{\overline{a_1} \vee \overline{a_2} \vee \overline{a_3} \vee \overline{a_4}}.$$

Требуется построить логический $(4,1)$ -полюсник и найти динамические процессы $x_1(t), x_2(t), x_3(t), x_4(t)$ на его входах, при которых на его выходе вырабатывается данный динамический процесс $y(t)$.

Решение. Преобразуем заданную функцию непрерывной логики $b = f(a_1, a_2, a_3, a_4)$ в ДНФ. Для этого в данном случае достаточно применить дважды закон де Моргана. В результате получим $b = (a_1 \wedge a_2) \vee (a_3 \wedge a_4)$. Задача с такой функцией $b = f(a_1, \dots, a_4)$ уже рассмотрена в примере 1. Полученное там решение показано на рис. 10. Если бы мы не преобразовали функцию $b = f(a_1, \dots, a_4)$ в ДНФ, то, используя универсальный алгоритм синтеза $(4,1)$ -полюсника с требуемым выходным динамическим процессом $y(t)$ на выходе (п. 5), получили бы совсем другое решение, а именно, логический $(4,1)$ -полюсник с 4 ступенями и 9 логическими элементами, в соответствии

с номенклатурой логических операций в заданной функции $b = f(a_1, \dots, a_4)$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выше мы убедились, что существует регулярная процедура, позволяющая за конечное число шагов построить логический $(n,1)$ -полюсник и определить необходимые воздействия на его входах, обеспечивающие реализацию на его выходе однократного переключения сигнала в момент, зависящий от моментов аналогичных переключений на входах согласно наперед заданной функции f непрерывной логики. Данную задачу можно рассматривать двояко: 1) как синтез логической схемы, реализующей требуемую динамику переключения выхода относительно входов; 2) как конструктивную интерпретацию заданной функции f непрерывной логики в виде некоторого логического $(n,1)$ -полюсника, в котором момент переключения сигнала на выходе и моменты переключения сигналов на входах связаны именно этой функцией. Было бы интересно распространить полученные результаты с однократных переключений сигналов на входах и выходе схем на случай произвольных входных и выходных динамических процессов.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Левин В.И.* Непрерывная логика и синтез динамических процессов в конечных автоматах. I // Вестник Тамбовского университета. Серия Естественные и технические науки. Тамбов, 2011. Т. 16. Вып. 2. С. 481-487.

Поступила в редакцию 11 января 2011 г.

Levin V.I. CONTINUOUS LOGIC AND THE SYNTHESIS OF DYNAMIC PROCESSES IN FINITE AUTOMATA. II.

In the second part of work the general synthesis algorithm of dynamic processes in final automata is stated by reduction of algorithm to the typical cases considered earlier [1].

Key words: logical multi-pole; dynamic process; continuous logic; algorithm of synthesis.